

Zasilacz anodowy

Płytką wykonaną na własne potrzeby, warta udostępnienia ponieważ zapewnia niezłe parametry zasilania wszelkich przedwzmacniaczy, buforów lampowych itp.

Minimalizacja brumów sieciowych gwarantowana, przy jak widać niezbyt skomplikowanej konstrukcji i wadze.

Układ może pracować jako filtr wygładzający pulsacje, lub dodatkowo jako stabilizator napięcia zasilania w szerokim zakresie napięć (w zależności od zastosowanych elementów)

Całość złożona jest na jednostronnym laminacie o wymiarach 90 x 80 mm









